

# Homework

교류 (AC) 전류를 받아들이기  
직류 (DC) 전류를 공급하는 장치.

저항, 인덕, 커패시터를  
측정할 수 있는 장치.

## 1. Explain each of the instruments below

- DC Power Supply



- Multimeter




- Function Generator



여러 형태의 파형을 생성  
공급하는 장치


- Oscilloscope

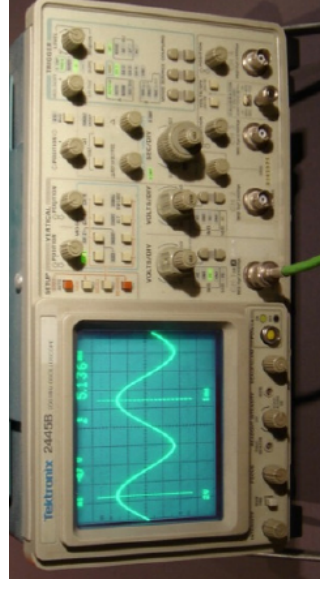


CMALB 두개 시간 간격에  
신호변화를 분석하는 장치.

# Homework
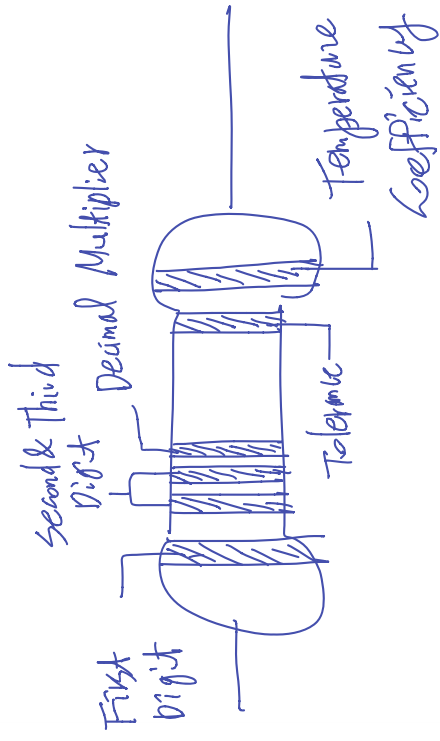
## 2. Explain how to read resistor color coding




	Digit	Multiplier	Tolerance (%)	Temperature Coefficient of
Black	0	$10^0$	.	.
Brown	1	$10^1$	$\pm 1$	100
Red	2	$10^2$	$\pm 2$	50
Orange	3	$10^3 (K)$	$\pm 3$	15
Yellow	4	$10^4$	$\pm 4$	25
Green	5	$10^5$	$\pm 0.5$	.
Blue	6	$10^6 (M)$	$\pm 0.25$	10
Violet	7	$10^7$	$\pm 0.1$	5
Grey	8	$10^8$	$\pm 0.05$	.
White	9	$10^9 (G)$	.	.
Gold	.	$\div 10$	$\pm 5$	.
Silver	.	$\div 100$	$\pm 10$	.

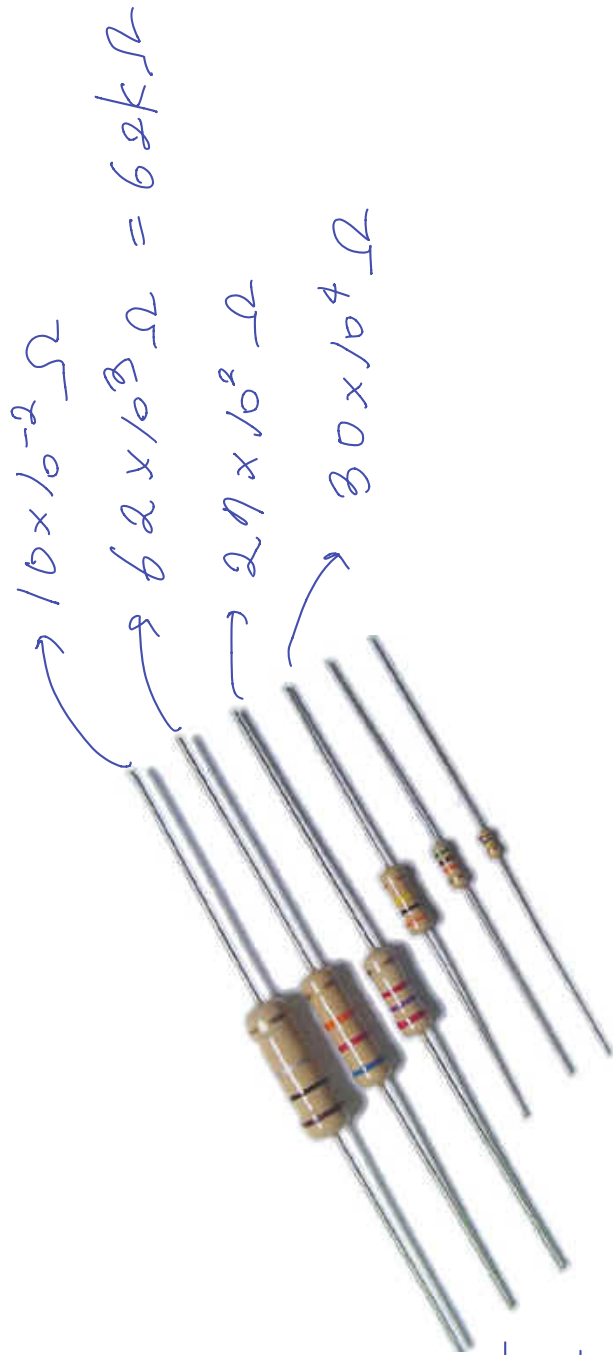

# Homework

3.

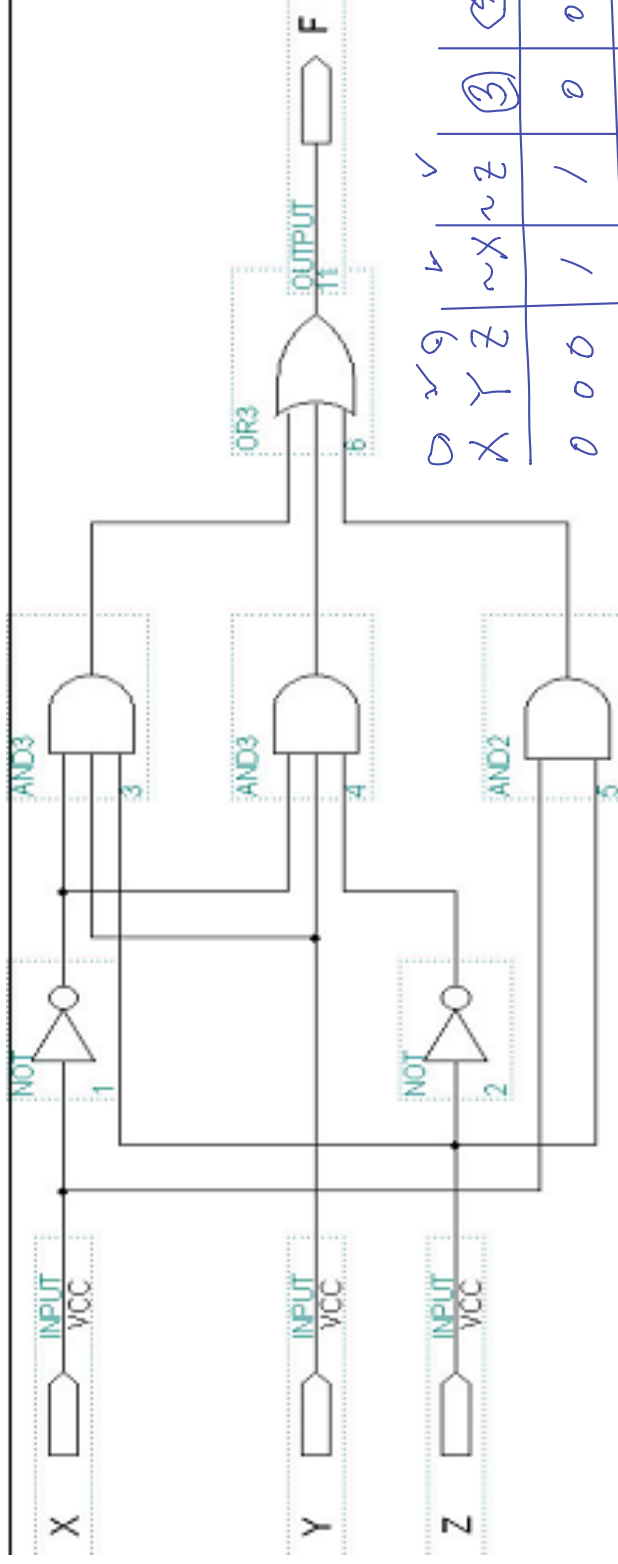

a) Build a truth table for the circuit above


$$F = \underbrace{(\sim X \wedge Y \wedge Z)}_{(2)} \vee \underbrace{(\sim X \wedge Y \wedge \sim Z)}_{(4)} \vee \underbrace{(X \wedge Z)}_{(5)} \quad (6)$$

$\vee$ $X$	$\vee$ $Y$	$\vee$ $Z$	$\vee$ $\sim X$	$\vee$ $\sim Z$	$\vee$ $(2)$	$\vee$ $(4)$	$\vee$ $(5)$	$\vee$ $(6)$
0	0	0	1	1	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0	0	0
0	1	0	1	1	0	1	0	1
0	1	1	1	0	1	0	0	1
1	0	0	0	1	0	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0	0	0
1	1	0	0	1	0	0	0	0
1	1	1	0	0	0	0	1	1


# Homework

3. b) Draw the circuit wiring diagram for using NOT gate, AND gate and OR gate


*(on the next page)*

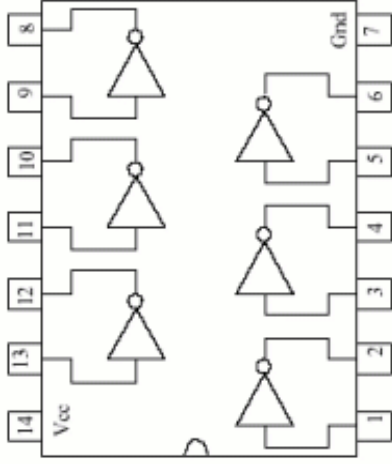

NOT gate (7404)

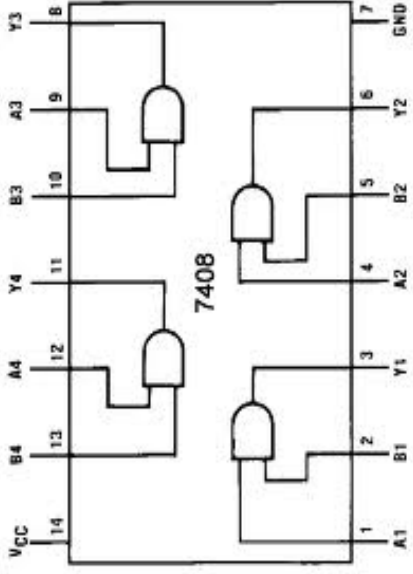

2-input AND gate (7408)

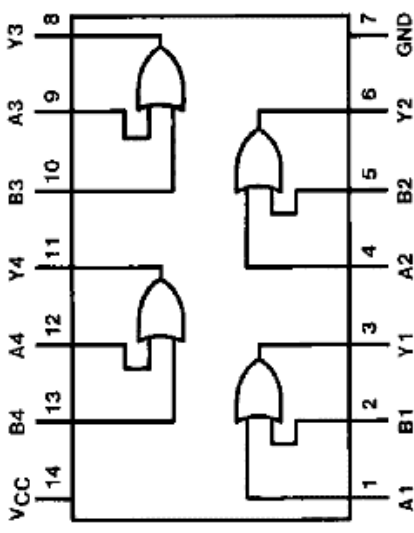

2-input OR gate (7432)

$$F = ((\sim X \wedge Y \wedge Z) \vee (\sim X \wedge Y \wedge \sim Z) \vee (X \wedge Z))$$

## Ex) Circuit wiring diagram

