
 


 3.3 (a) $f(W, X, Y, Z) = \sum m(3, 5, 6, 9, 10, 12, 15) + \sum d(1, 2, 13, 14)$




$$f(W, X, Y, Z) = WX + Y'Z + YZ' + W'X'$$

(b) $f(A, B, C, D) = \sum m(0, 1, 4, 10, 11, 14) + \sum d(5, 15)$




$$f(A, B, C, D) = A'C' + AC$$

 

$$f(A, B, C, D) = BC'D + B'C'D' + A'B'$$

(c) $f(A, B, C, D) = \sum m(1, 2, 3, 5, 8, 13) + \sum d(0)$

 (d) $f(A, B, C, D, E) = \sum m(3, 7, 12, 14, 15, 19, 23, 24, 28, 29, 31) + \sum d(4, 5, 6, 13, 30)$



$$f(A, B, C, D, E) = BC + ADE + B'DE$$

" \oplus A is 1"

White: [0, 15] Black: [16, 31]



- 3-4 (a)
- PIs : $W'X', Y'Z, YZ', XY$,
 - EPIs : $W'X', Y'Z, YZ', XY$.
 - redundants : 0
 - n of PCs set to 1 : 4

- (b)
- PIs : $A'C', AC$
 - EPIs : $A'C', AC$
 - redundants : 0
 - n of PCs "1" : 2.

- (c)
- PIs : $A'B', BC'D, A'C'D, B'C'D'$
 - EPIs : $A'B', BC'D, B'C'D'$
 - redundants : 1
 - n of PCs "1" : 1


- (d)
- PIs : $B'DE, A'C, BC, ADE$,
 - EPIs : $B'DE, ADE, BC$
 - redundants : 1
 - n of PCs "1" : 2.

3-12 (a) $(AB+CD)E + F$

  


3-12


(c)

 

(d)


 


(e)

 

3-16


(a)

  


3-16

(b) $F(A, B, C, D) = (A+BC)(C'+D)$
 $= AC' + AD + \cancel{BC} + \cancel{BCD} = AC' + AD + BCD$

$$AC' + AD + BCD$$

 


 $G(A, B, C, D) = (\cancel{AD} + B'D) + (A+BC) = A + BC + B'D$



(c) $F = AC' + AD + BCD$


$G = A + BC + B'D$

 

~~$F = (A+C) \cdot (A+B) \cdot (C+D)$~~

$F' = A'C' + A'B' + Cp'$

$F = (A+C) \cdot (A+B) \cdot (C'+D)$

 

$G' = A'B'p' + A'BC'$

$G = (A+B+D) \cdot (A+B'+C)$



(e)

gates, literal.

	n(gate)		n(literal)	
(a)	7	7	4	4
(b)	7	7	4	4
(c)	4	4	4	4
(d)	4	4	4	4



∴ simplest implementation is minimized forms like (c), (d) in terms of n of gates & literals.

3-21 (a)

 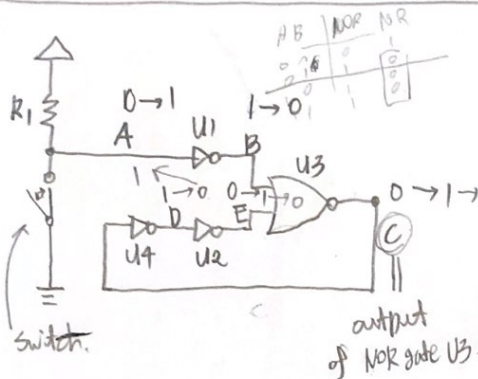

∴ As a result, if switch (being close → being open), output of U1 (B) keep '0' and output of U3 changing 0 → 1 → 0 → 1 → ... Because input of U3 be (0, 0), (0, 1) ⇒ oscillate




(b)

  


∴ As a result, U3's 1st input B changes 1 → 0, but, 2nd input D kept its value 1. ⇒ C does not oscillates.

3-26. (a)


Input				Output			
A	B	C	D	X	Y	Z	
0	0	0	0	0	0	0	(0)
0	0	0	1	0	0	1	(1)
0	0	1	0	0	1	0	(2)
0	0	1	1	0	1	1	(3)
0	1	0	0	0	0	1	(4)
0	1	0	1	0	1	0	(5)
0	1	1	0	0	1	1	(6)
0	1	1	1	1	0	0	(7)
1	0	0	0	0	1	0	(8)
1	0	0	1	0	1	1	(9)
1	0	1	0	1	0	0	(10)
1	0	1	1	1	0	1	(11)
1	1	0	0	0	1	1	(12)
1	1	0	1	1	0	0	(13)
1	1	1	0	1	0	1	(14)
1	1	1	1	1	1	0	(15)

   

(c) full-adder circuit.

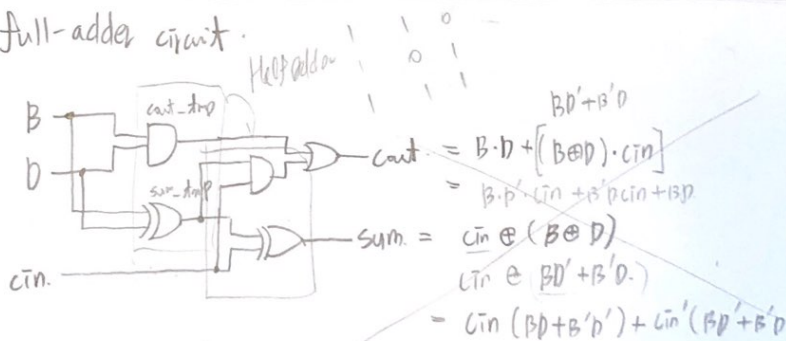

 Using (a) & (b) is relatively faster in terms of delay, but it requires 6-input and 4-input gates, so it's safe to use Full Adder.



using < Full Adder >

- 3 input XOR: T (3)
- 2 input AND: F (6)
- 3 input OR: T (2)

3 level imple, 11 gates.

using < (a) & (b) Adder >

- 3 input AND: F (6)
- 2 input AND: - (1)
- 4 input AND: T (2)
- 2 input XOR: - (4)
- 3 input OR: - (1)
- 6 input OR: - (1)

2 level imple, 12 gates